

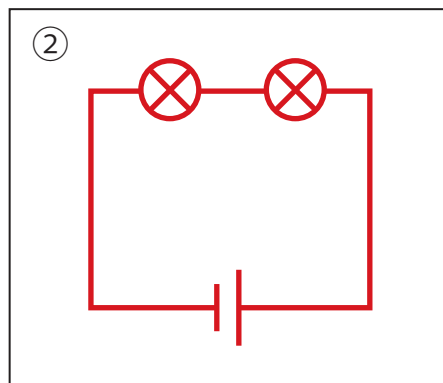
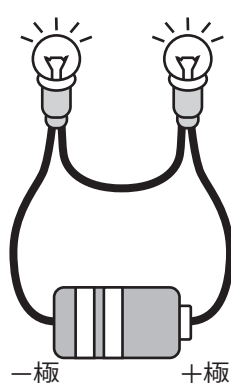


1. 直列回路・並列回路 () に適当な語句を入れなさい。また、②・④には回路図をかきなさい。

■ ① (直列) 回路

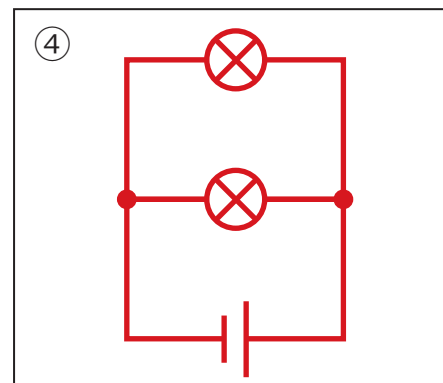


■ ③ (並列) 回路

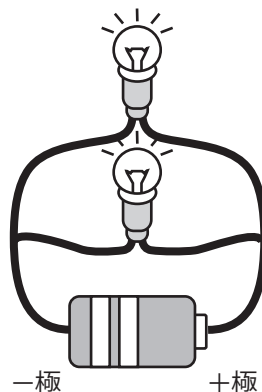

2. 電流計・電圧計

A,B の一端子につないだとき、電流計、電圧計の目盛りをそれぞれ読み取り、() に適当な数値を入れなさい。また、③、⑥は正しいものを選びなさい。

■ 電流計

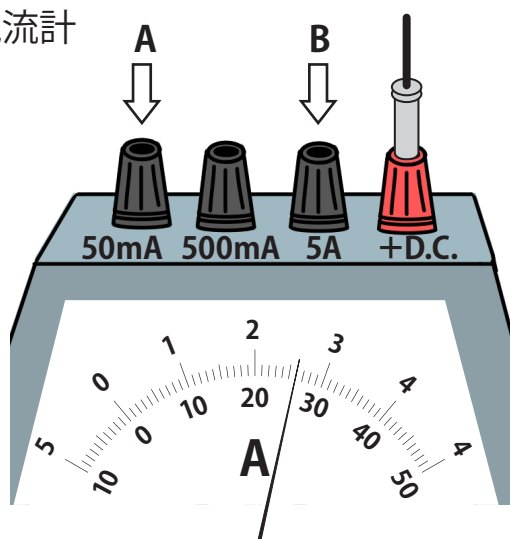


A の一端子につないだとき

① (26.0 mA)

B の一端子につないだとき

② (2.60 A)

■ 電圧計

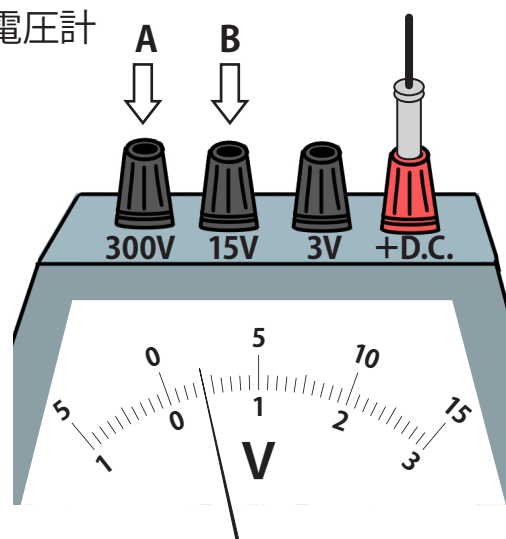

A の一端子につないだとき

④ (40 V)

B の一端子につないだとき

⑤ (2.0 V)

電流の大きさが予測できないときは、
③ (50mA ・ 500mA ・ 5A)
の一端子につなぐ

電圧の大きさが予測できないときは、
⑥ (300V ・ 15V ・ 3V)
の一端子につなぐ