


1-1 電力の計算

( ) に適当な数字を入れなさい。

[1] 電圧・抵抗と電力の関係

① ( 2 ) A


② ( 40 ) W

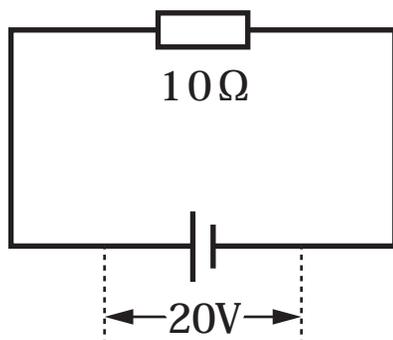

電圧を2倍にすると

③ ( 4 ) A

④ ( 160 ) W

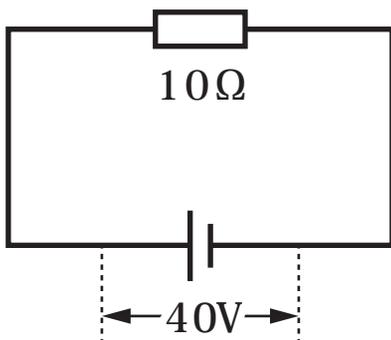


電力は  
⑤ ( 4 ) 倍

抵抗を $\frac{1}{2}$ 倍にすると

⑥ ( 4 ) A

⑦ ( 80 ) W

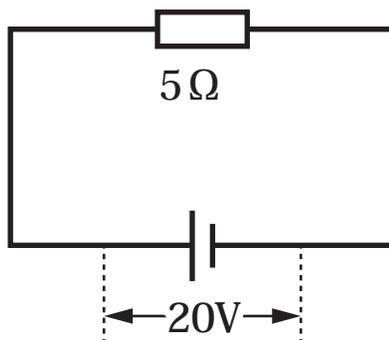

電力は  
⑧ ( 2 ) 倍