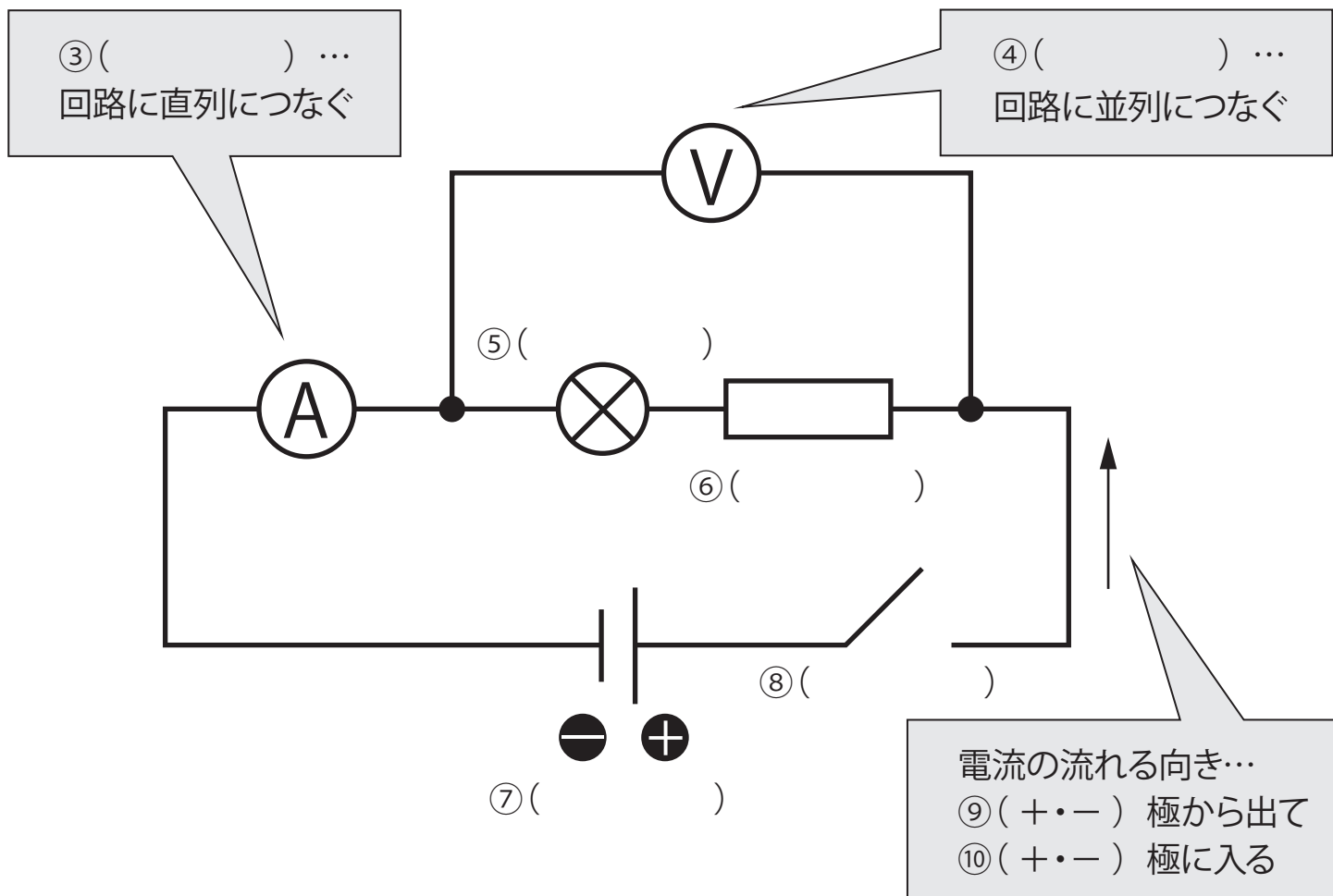


基本のチェック

() に適当な語句を入れるか、または選びなさい。また、[] には適当な単位を記号で書きなさい。

- ①() … 電流が流れる道すじ。
 ②() … 電気用図記号を使って回路を表したものの。



電流⑪[単位 ,] … 電流の流れ。 $1\text{A} = 1000\text{mA}$
 電圧⑫[単位] … 電流を流そうとするはたらきの大きさ。

- ・ 電源の電圧が大きいほど、回路に流れる電流は⑬(大きく・小さく)
 なり、豆電球は⑭(明るく・暗く) なる。