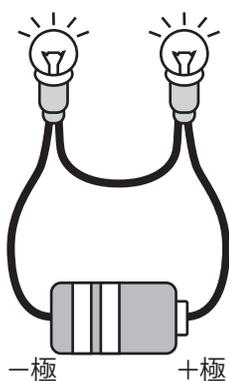




1. 直列回路・並列回路

( ) に適当な語句を入れなさい。また、②・④には回路図をかきなさい。

■ ①( ) 回路




■ ③( ) 回路

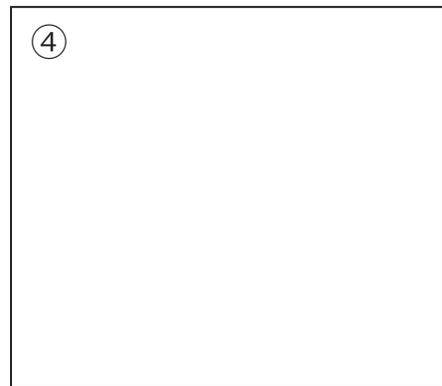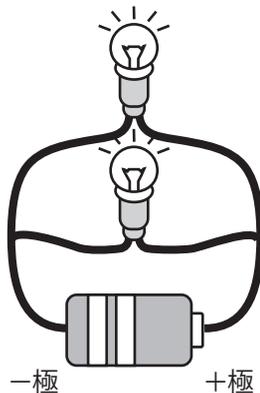

2. 電流計・電圧計

A,B の一端子につないだとき、電流計、電圧計の目盛りをそれぞれ読み取り、( ) に適当な数値を入れなさい。また、③、⑥は正しいものを選びなさい。

■ 電流計

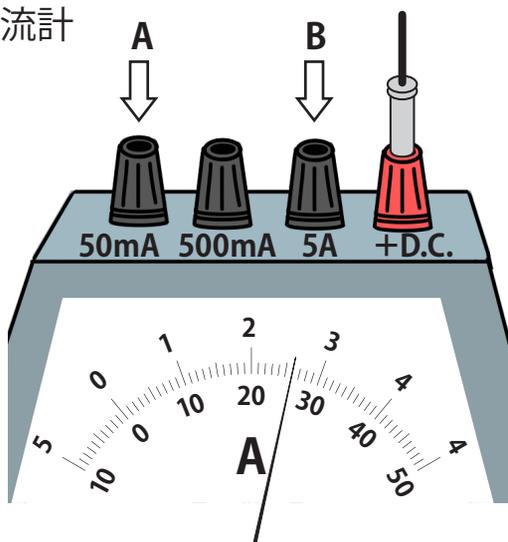


A の一端子につないだとき

①( ) mA)

B の一端子につないだとき

②( ) A)

■ 電圧計

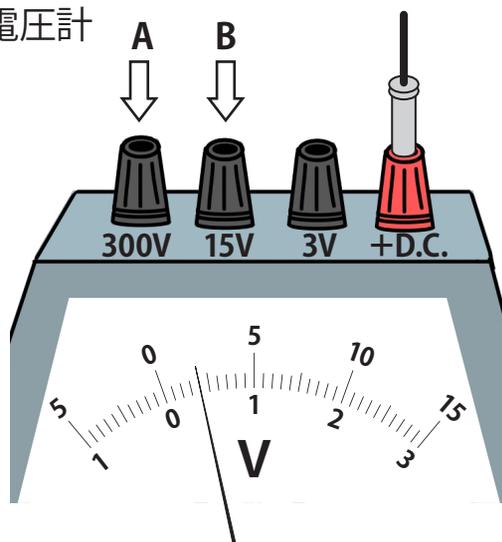

A の一端子につないだとき

④( ) V)

B の一端子につないだとき

⑤( ) V)

電流の大きさが予測できないときは、  
③( 50mA ・ 500mA ・ 5A )  
の一端子につなぐ

電圧の大きさが予測できないときは、  
⑥( 300V ・ 15V ・ 3V )  
の一端子につなぐ