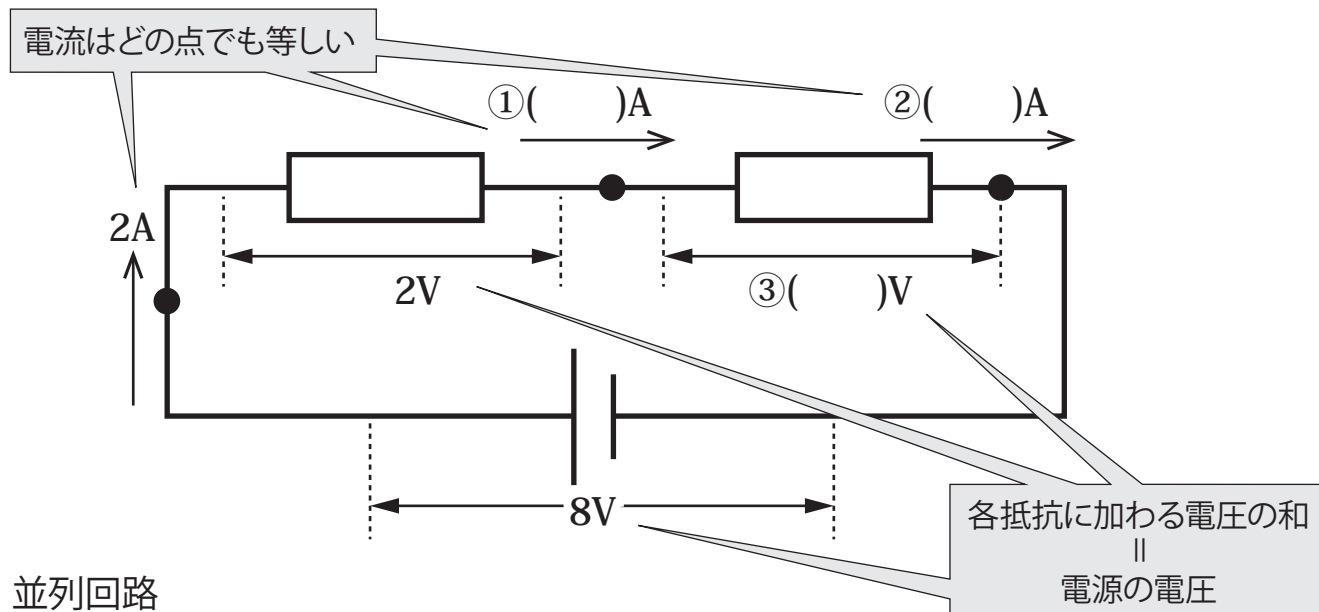


1. 回路での電流・電圧 () に適当な語句を入れなさい。

■ 直列回路



■ 並列回路

