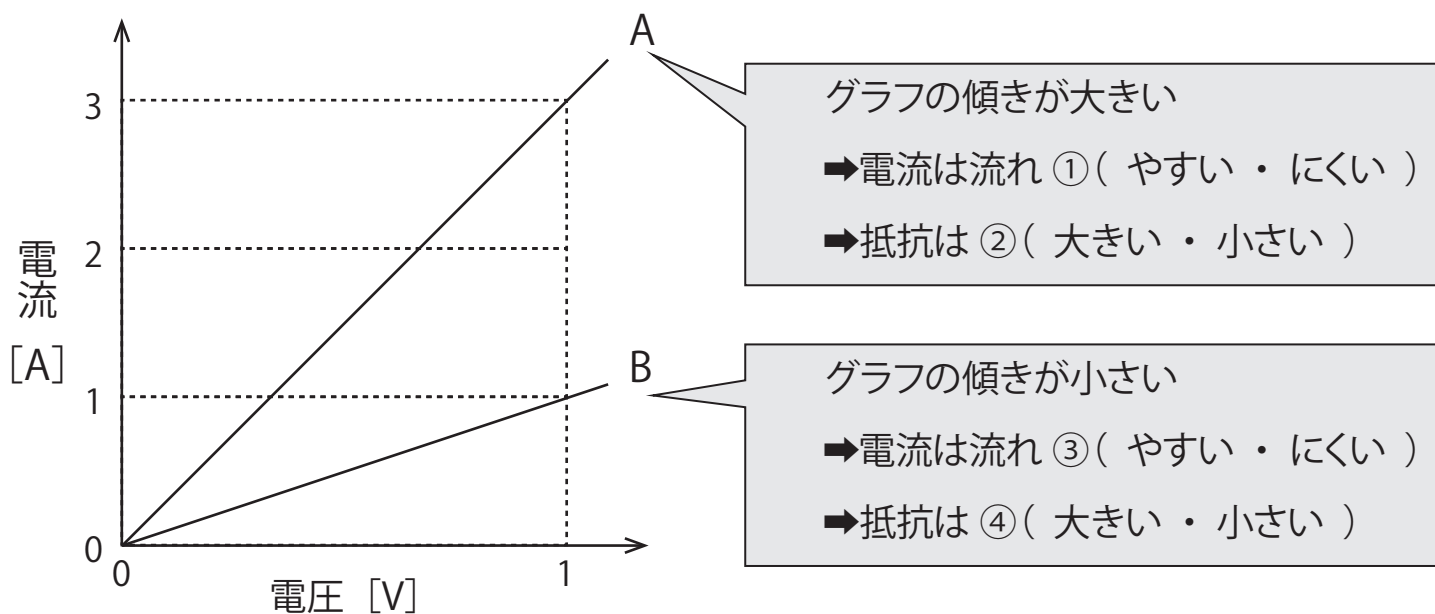


1. 電圧と電流の関係を表したグラフ () に適当な数字を入れるか、または選びなさい。

下のグラフは、電熱線 A、B の電圧と電流との関係を示している。



流れる電流の比

$$A : B = \text{⑤} (\quad : \quad)$$



電熱線の抵抗の比 (電流の流れにくさ)

$$A : B = \text{⑥} (\quad : \quad)$$