

2. オームの法則と直列回路・並列回路

() に適当な数字を入れなさい。

