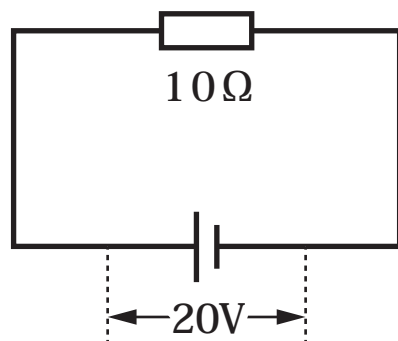


1-1 電力の計算

() に適当な数字を入れなさい。


[1] 電圧・抵抗と電力の関係

①() A
②() W



電圧を2倍にすると


③() A
④() W

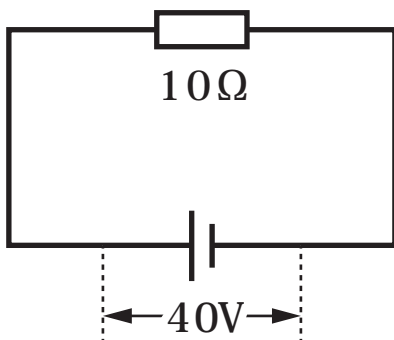

電力は
⑤() 倍

抵抗を $\frac{1}{2}$ 倍にすると

⑥() A
⑦() W

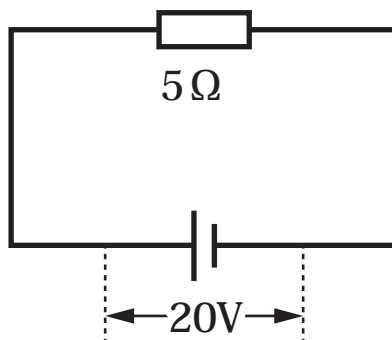

電力は
⑧() 倍