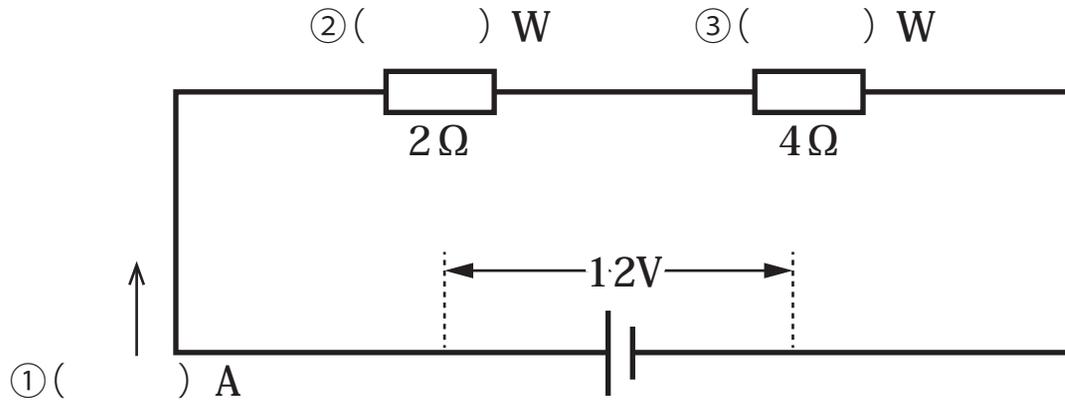


1-2 電力の計算

() に適当な数字を入れなさい。

[2] 直列回路と電力



[3] 並列回路と電力

